



Mata Kuliah.:

Tgl.:

Hal. : /

Nama : Haikal Alghiffani Sunygoro

NIM : 224443076

Kelas : 1 A E C 4

1.)

$R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 = 2 + 6 + 7 = 15 \Omega$   
 $I = \frac{V}{R_{tot}} = \frac{45}{15} = 3 \text{ A}$

mencari resistor

$P_{R1} = I^2 \cdot R_1 = (3)^2 \cdot 2 = 9 \cdot 2 = 18 \text{ watt}$   
 $P_{R2} = I^2 \cdot R_2 = (3)^2 \cdot 6 = 9 \cdot 6 = 54 \text{ watt}$   
 $P_{R3} = I^2 \cdot R_3 = (3)^2 \cdot 7 = 9 \cdot 7 = 63 \text{ watt}$

2.)

$R_{tot} = R_1 + R_2 = 1 + 2 = 3 \Omega$   
 $V_{tot} = V_B - V_A = 50 - 20 = 30 \text{ V}$   
 $I = \frac{V_{tot}}{R_{tot}} = \frac{30}{3} = 10 \text{ A}$

daya ke-2  $V_s$

$P_{VA} = V_A \cdot I = 20 \cdot 10 = 200 \text{ watt}$   
 $P_{VB} = V_B \cdot I = 50 \cdot 10 = 500 \text{ watt}$

3.)

$V_1 = 20 \text{ V} : V_2 = P = V \cdot I$   
 $25 = V \cdot 5$   
 $25 = 5V$   
 $V = \frac{25}{5} = 5 \text{ V}$

$V_3 = I \cdot R_3 = 5 \cdot 2 = 10 \text{ V}$   
 $V = V_s$   
 $V_s = V_1 + V_2 + V_3 = 20 + 5 + 10 = 35 \text{ V}$

4.)

$R_{tot} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5 \cdot 15}{5 + 15} = \frac{75}{20} = 3.75 \Omega$   
 $R_3 \parallel R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{10 \cdot 2}{10 + 2} = \frac{20}{12} = 1.67 \Omega$   
 $R_s = R_{p1} + R_{p2} = 3.75 + 1.67 = 5.42 \Omega$

$V_1 = V = I_{tot} \times R_{p1} = 18.45 \times 3.75 = 69.18 \text{ V}$   
 $V_2 = V = I_{tot} \times R_{p2} = 18.45 \times 1.67 = 30.81 \text{ V}$

$I_{tot} = \frac{V_s}{R_{tot}} = \frac{100}{5.42} = 18.45 \text{ A}$   
 $V_1 = V = I_{tot} \times R_{p1} = 18.45 \times 3.75 = 69.18 \text{ V}$   
 $V_2 = V = I_{tot} \times R_{p2} = 18.45 \times 1.67 = 30.81 \text{ V}$





Mata Kuliah.:


Tgl :

Hal. : /

Mencari daya tiap resistor -  $P_{P1} = \frac{V_1^2}{R_1} = \frac{69,18^2}{5} = \frac{4.785,8}{5} = 957,16 \text{ watt}$   
 $- P_{P2} = \frac{V_1^2}{R_2} = \frac{69,18^2}{15} = \frac{4.785,8}{15} = 319,05 \text{ watt}$   
 $- P_{P3} = \frac{V_2^2}{R_3} = \frac{30,81^2}{10} = \frac{949,25}{10} = 94,9 \text{ watt}$   
 $- P_{Ru} = \frac{V_2^2}{R_4} = \frac{30,81^2}{2} = \frac{949,25}{2} = 474,6 \text{ watt}$

$R_1$  sebesar 5 ohm  
 dengan 957,16 watt

5.)

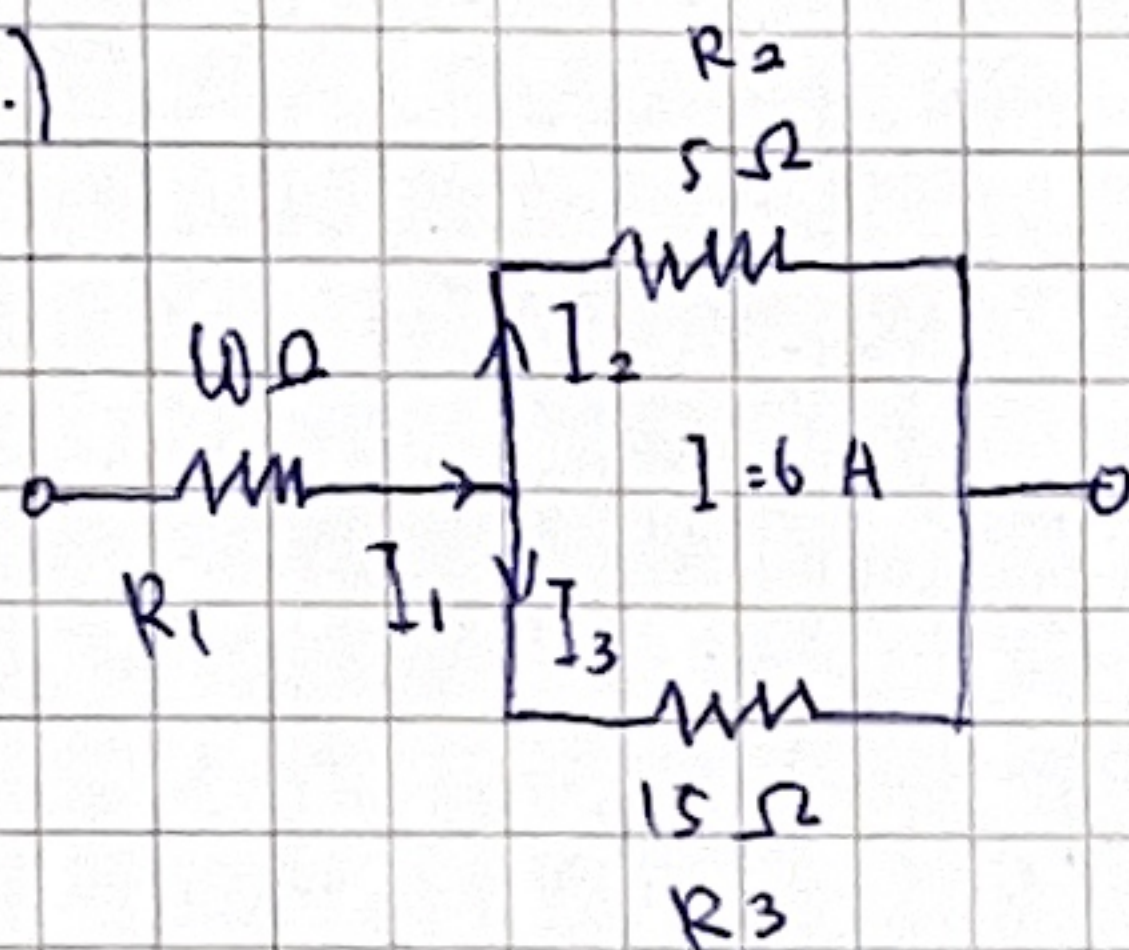

$I_3 = ?$   
 $- V_{R2} = I \times R_2$   
 $= 6 \times 5$   
 $= 30 \text{ V}$

maka  $I_3 = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{30}{15} = 2 \text{ A}$

$V_{R2} = V_{R3}$

$I_1 = ?$   
 $I_1 = I_2 + I_3$   
 $= 6 + 2 = 8 \text{ A}$

ketiga resistor:

$P_{R1} = I_1^2 \cdot R_1 = 8^2 \cdot 10 = 64 \cdot 10 = 640$   
 $P_{R2} = I_2^2 \cdot R_2 = 6^2 \cdot 5 = 36 \cdot 5 = 180 \text{ W}$

$P_{R3} = I_3^2 \cdot R_3 = 2^2 \cdot 15 = 4 \cdot 15 = 60 \text{ watt}$

Daya total =  $640 + 180 + 60 = 880 \text{ watt}$

6.) Dik :  $P_1 = 25 \text{ W}$   
 $P_2 = 60 \text{ W}$   
 $P_3 = 75 \text{ W}$   
 $P_4 = 100 \text{ W}$   
 $U = 220 \text{ V}$

a) resistansi :

$P_1 = \frac{V^2}{R_1}$   
 $25 = \frac{220^2}{R_1}$   
 $25 R_1 = 48.400$   
 $R_1 = \frac{48.400}{25} = 1.936 \Omega$

$P_2 = \frac{V^2}{R_2}$   
 $60 = \frac{220^2}{R_2}$

$60 R_2 = 48.400$   
 $R_2 = \frac{48.400}{60} = 806,67 \Omega$

$P_3 = \frac{V^2}{R_3}$   
 $75 = \frac{220^2}{R_3}$   
 $75 R_3 = 48.400$   
 $R_3 = \frac{48.400}{75} = 645,3 \Omega$

$P_4 = \frac{V^2}{R_4}$   
 $100 = \frac{220^2}{R_4}$   
 $100 R_4 = 48.400$   
 $R_4 = \frac{48.400}{100} = 484 \Omega$