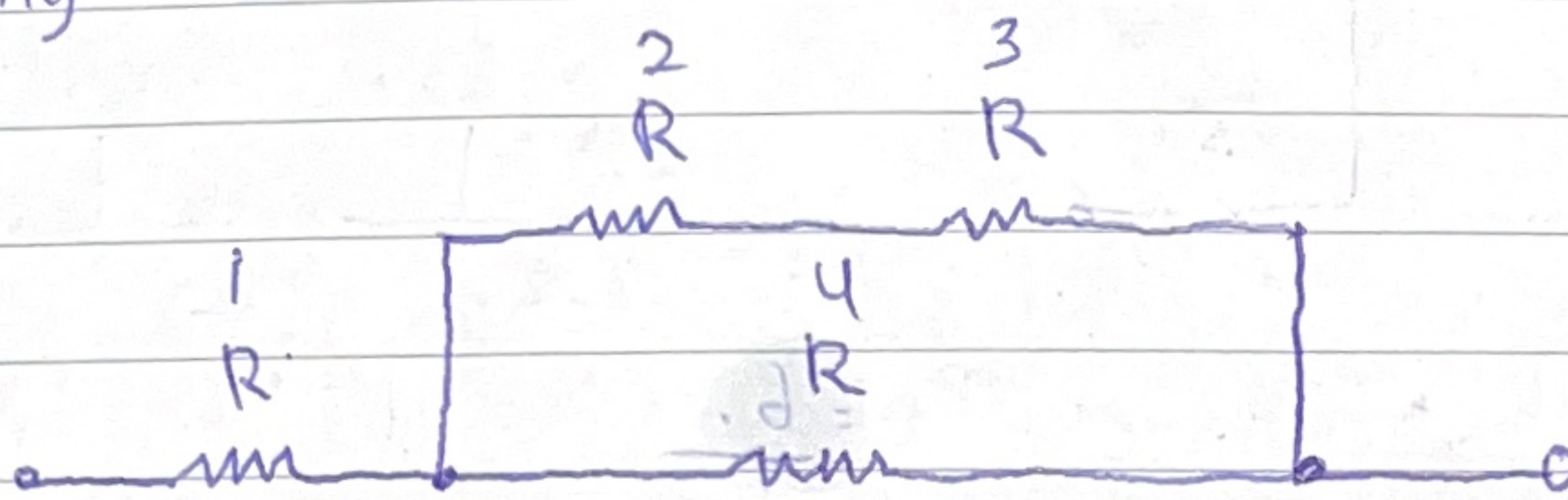


# Tugas Elektronika

No Haikal  
Date 1 AEC 4

Hitung R ekuivalen / Total dan rangkaian dibawah!

1.




Jawaban:

$$R_{2//3} = R_2 + R_3 \\ = 2R \Omega$$

$$R_p = \frac{R_{2//3} \times R_4}{R_{2//3} + R_4} \\ = \frac{2 \times 1}{2 + 2} \\ = 0,67 \Omega$$

$$R_{total} = R_1 + R_p \\ = 1 + 0,67 \\ = 1,67 \Omega$$

2.

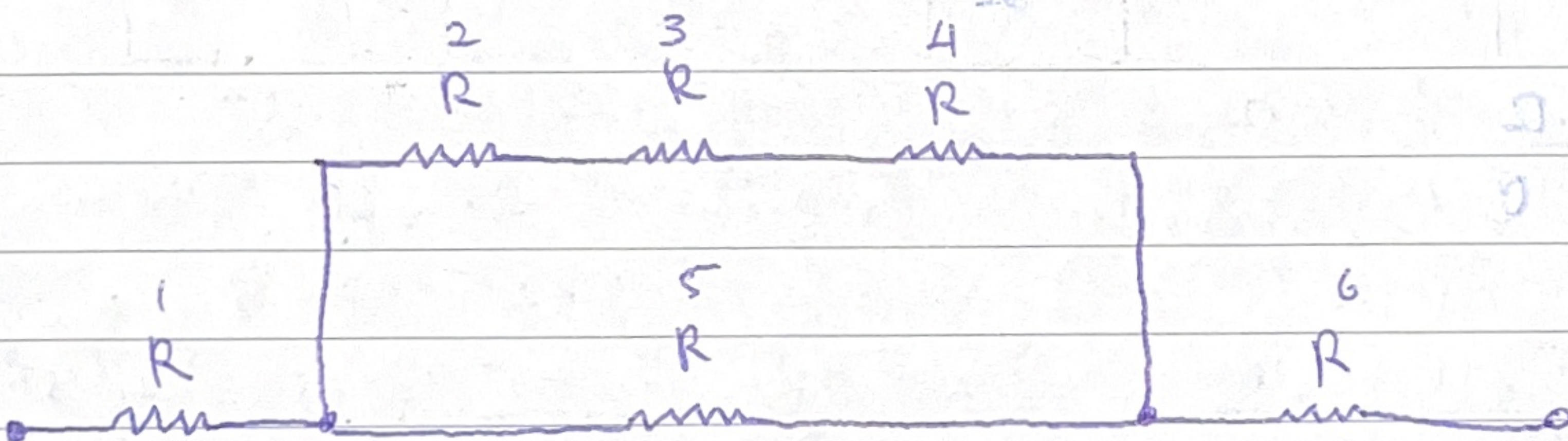


$$R_s = R_2 + R_3 + R_4 \\ = 3R \Omega$$

$$R_p = \frac{R_s \times R_5}{R_s + R_5} = \frac{3 \cdot 1}{3 + 1} = 0,75 \Omega$$
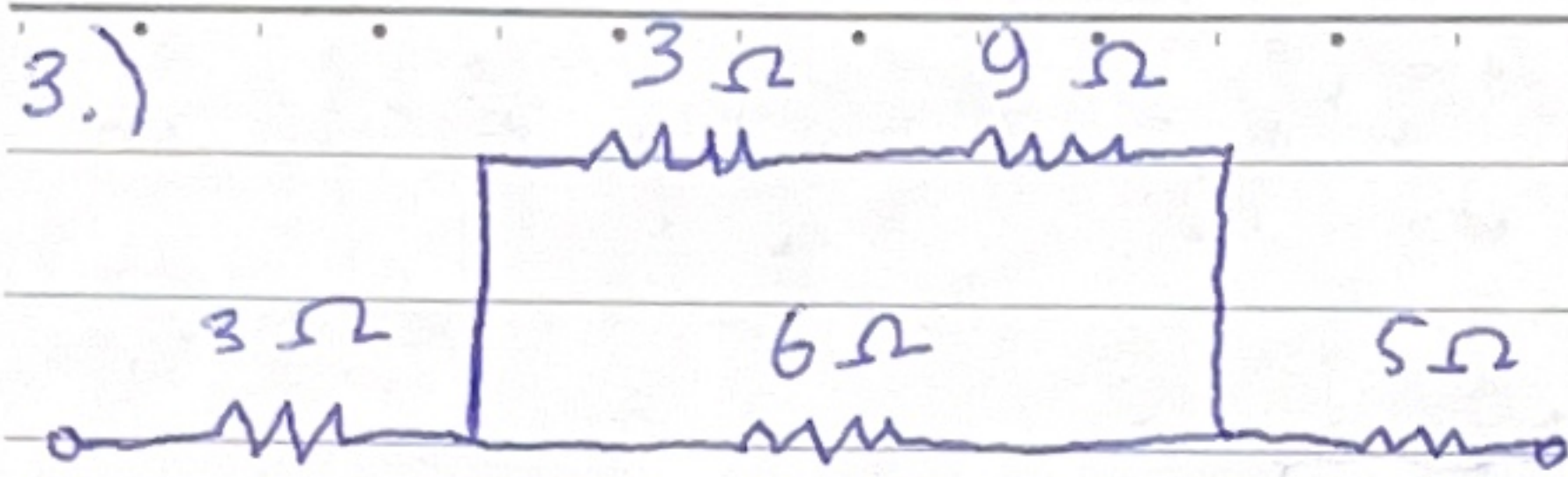
$$R_{total} = R_p + R_1 + R_6 \\ = 0,75 + 1 + 1 = 2,75 \Omega$$






$$R_s = 3 + 9 = 12$$

$$R_p = \frac{R_s \times 6}{R_s + 6} = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4 \Omega$$

$$R_{total} = R_p + R_1 + R_5$$

$$= 4 + 3 + 5 = 12 \Omega$$

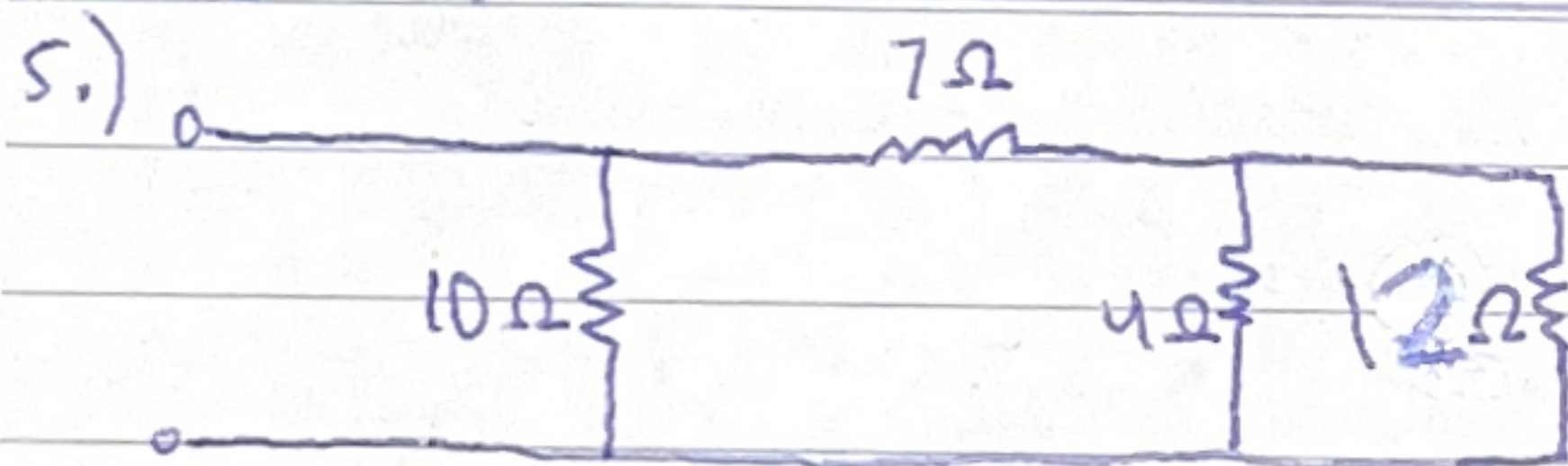

$$R_p = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = 3 \Omega$$

$$R_s = 7 + R_p = 7 + 3 = 10 \Omega$$

$$R_{total} = \frac{R_s \cdot 10}{R_s + 10} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5 \Omega$$




$$R_{p1} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{1+2+1}{10}$$

$$= \frac{4}{10} = 0.4 \Omega$$

$$R_{tot} = R_p + 2$$

$$= 0.4 + 2 = 2.4 \Omega$$

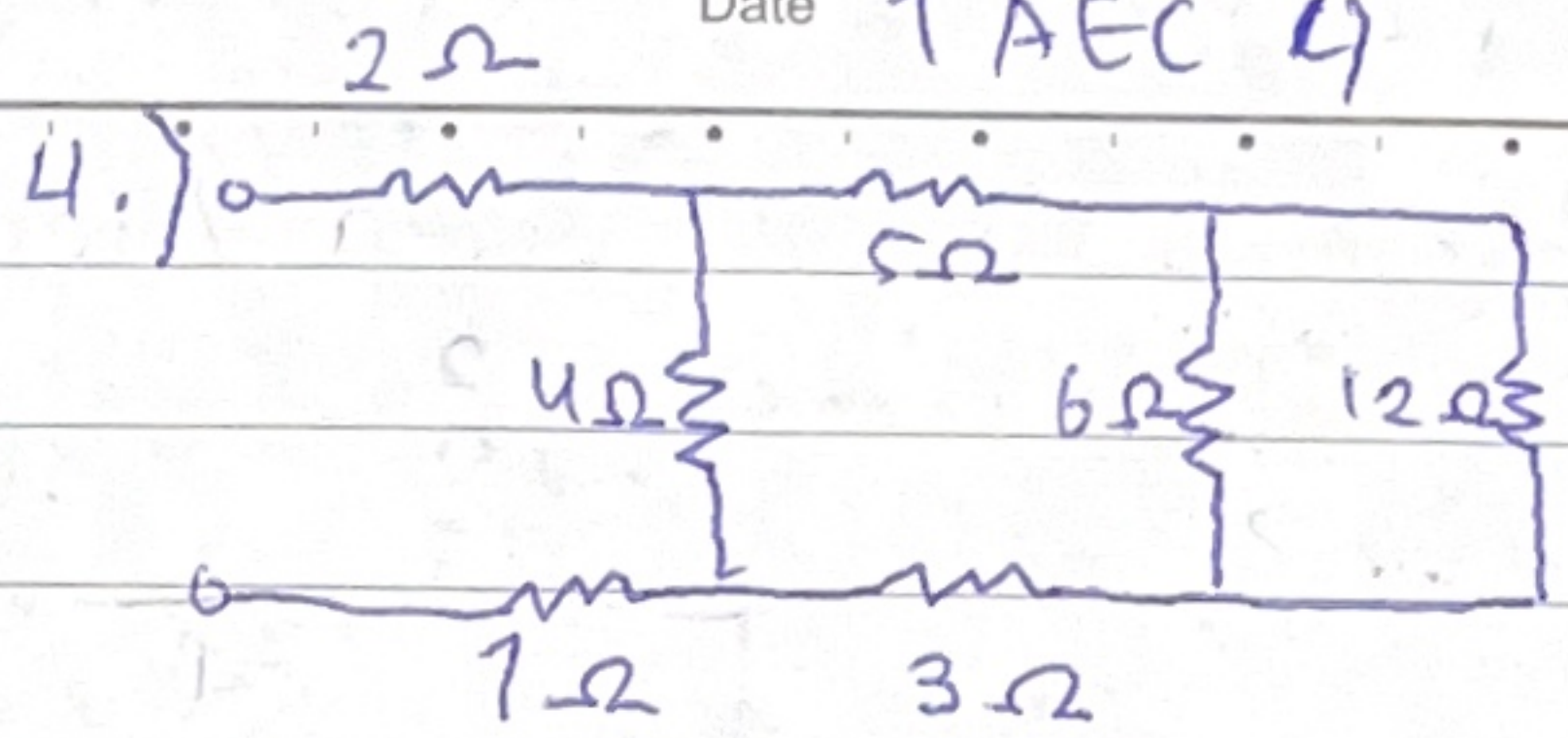


$$R_{p1} = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} = 2.4 \Omega$$

$$R_{s1} = R_{p1} + 5 + 3 = 2.4 + 5 + 3 = 10.4 \Omega$$

$$R_{p2} = \frac{R_{s1} \cdot 4}{R_{s1} + 4} = \frac{10.4 \cdot 4}{10.4 + 4} = 2.8 \Omega$$

$$R_{total} = R_{p2} + 2 + 1$$

$$= 2.8 + 2 + 1 = 5.8 \Omega$$

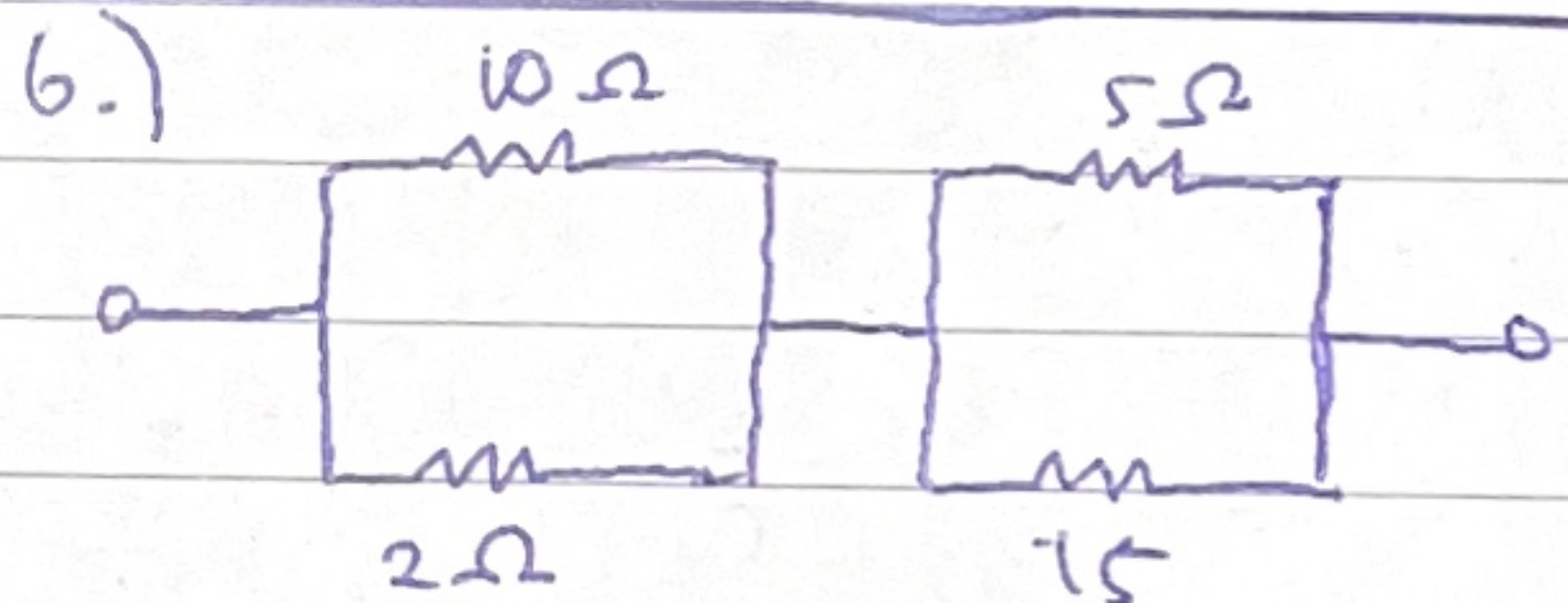


$$R_{p1} = \frac{10 \cdot 2}{10 + 2} = 1.67 \Omega$$

$$R_{p2} = \frac{15 \cdot 5}{15 + 5} = 3.75 \Omega$$

$$R_{tot} = R_{p1} + R_{p2}$$

$$= 1.67 + 3.75 = 5.42 \Omega$$

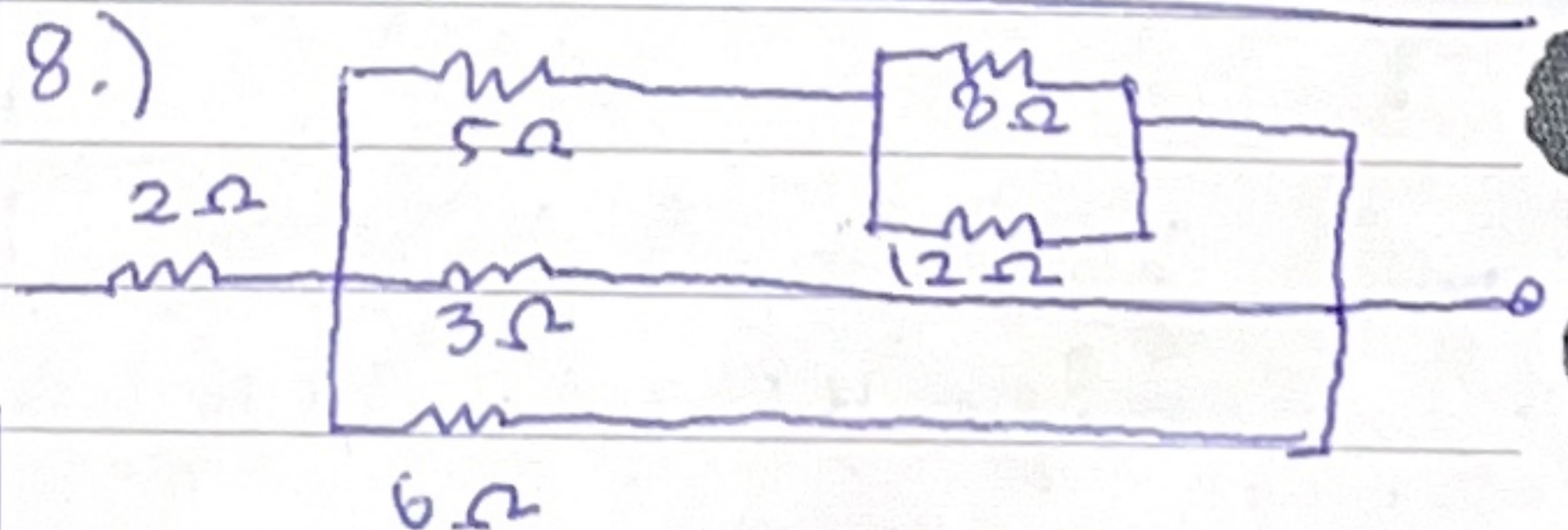

$$R_p = \frac{8 \cdot 12}{8 + 12} = 4.8 \Omega$$

$$R_{s1} = 5 + R_p = 5 + 4.8 = 9.8 \Omega$$

$$R_{p2} = \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

$$= 1.66 \Omega$$

$$R_{tot} = 2 + R_{p2}$$

$$= 2 + 1.66 = 3.66 \Omega$$